 


## 2주차 실습 보고서

### 실습과제 1: 1-Bit Full Adder



```
////////////////////////////////////
module full_adder(x, y, c_in, s, c_out);

input x, y, c_in;
output s, c_out;

wire s1, c1, c2;

//Half adder 1
xor xor_ha1(s1, x, y);
and and_ha1(c1, x, y);

//Half adder 2
xor xor_ha2(s, c_in, s1);
and and_ha2(c2, c_in, s1);

//carry_out
or or_carry(c_out, c1, c2);

endmodule
```

#### VHDL 코드

```
module full_adder(
    x, y, c_in, s, c_out
);
input x, y, c_in;
output s, c_out;

wire s1, c1, c2;

xor xor_half(s1, x, y);
and and_half(c1, x, y);

xor xor_half2(s, c_in, s1);
and and_half2(c2, c_in, s1);

or or_carry(c_out, c1, c2);

endmodule
```

#### TestBench 코드

```
module tb_full_adder;
    reg x, y, c_in;
```

```

wire c_out, s;

full_adder tb(
    .x(x),
    .y(y),
    .c_in(c_in),
    .c_out(c_out),
    .s(s)
);


initial begin
    {x, y, c_in} = 3'b000;

    #10 {x, y, c_in} = 3'b001;
    #10 {x, y, c_in} = 3'b010;
    #10 {x, y, c_in} = 3'b011;
    #10 {x, y, c_in} = 3'b100;
    #10 {x, y, c_in} = 3'b101;
    #10 {x, y, c_in} = 3'b110;
    #10 {x, y, c_in} = 3'b111;
end


endmodule

```

## Schematic

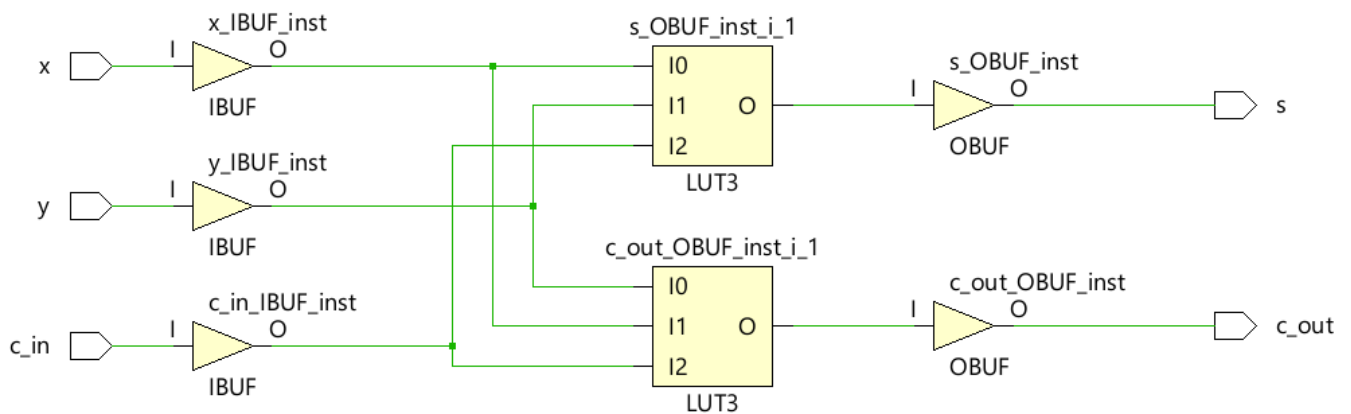

## 결과값 및 파형

 


## 분석 및 고찰

1-Bit Full Adder는 3개의 input  $x, y, c_{in}$ 을 받아 세 값을 더하고  $\{c_{out}, s\}$ 에 저장한다.

파형을 보면 1이 2개 이상일 때  $s = 1$ 이고 1이 1개, 3개일 때  $c_{out} = 1$ 이 되는 걸 관찰할 수 있다.

## 실습과제 2: 8-to-1 MUX

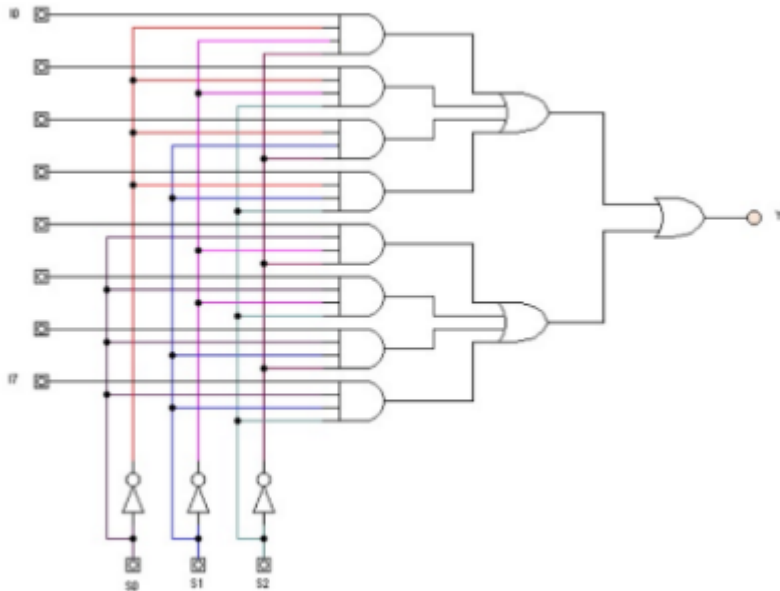

| s0 | s1 | s2 | out   |
|----|----|----|-------|
| 0  | 0  | 0  | $i_0$ |
| 0  | 0  | 1  | $i_1$ |
| 0  | 1  | 0  | $i_2$ |
| 0  | 1  | 1  | $i_3$ |
| 1  | 0  | 0  | $i_4$ |
| 1  | 0  | 1  | $i_5$ |
| 1  | 1  | 0  | $i_6$ |
| 1  | 1  | 1  | $i_7$ |

## VHDL 코드


```
module mux_8_to_1(  
    s, i, out  
);  
    input [2: 0] s;  
    input [8: 0] i;  
    output out;  
  
    wire [8: 0] v;  
    wire [2: 0] ns;  
  
    not not_0(ns[0], s[0]);  
    not not_1(ns[1], s[1]);  
    not not_2(ns[2], s[2]);  
  
    and and_0(v[0], i[0], ns[2], ns[1], ns[0]);  
    and and_1(v[1], i[1], ns[2], ns[1], s[0]);  
    and and_2(v[2], i[2], ns[2], s[1], ns[0]);  
    and and_3(v[3], i[3], ns[2], s[1], s[0]);  
    and and_4(v[4], i[4], s[2], ns[1], ns[0]);  
    and and_5(v[5], i[5], s[2], ns[1], s[0]);  
    and and_6(v[6], i[6], s[2], s[1], ns[0]);  
    and and_7(v[7], i[7], s[2], s[1], s[0]);
```

```
    or or_out(out, v[0], v[1], v[2], v[3], v[4], v[5], v[6], v[7]);  
endmodule
```

## TestBench 코드

```
module tb_mux_8_to_1;  
    reg [8: 0] i;  
    reg [2: 0] s;  
    wire out;  
  
    mux_8_to_1 tb(  
        .i(i),  
        .s(s),  
        .out(out)  
    );  
  
    initial begin  
        i = 8'b01010101;  
        s = 3'b000;  
  
        #10 s = 3'b001;  
        #10 s = 3'b010;  
        #10 s = 3'b011;  
        #10 s = 3'b100;  
        #10 s = 3'b101;  
        #10 s = 3'b110;  
        #10 s = 3'b111;  
        #10 s = 3'b000;  
  
        end  
endmodule
```

## Schematic

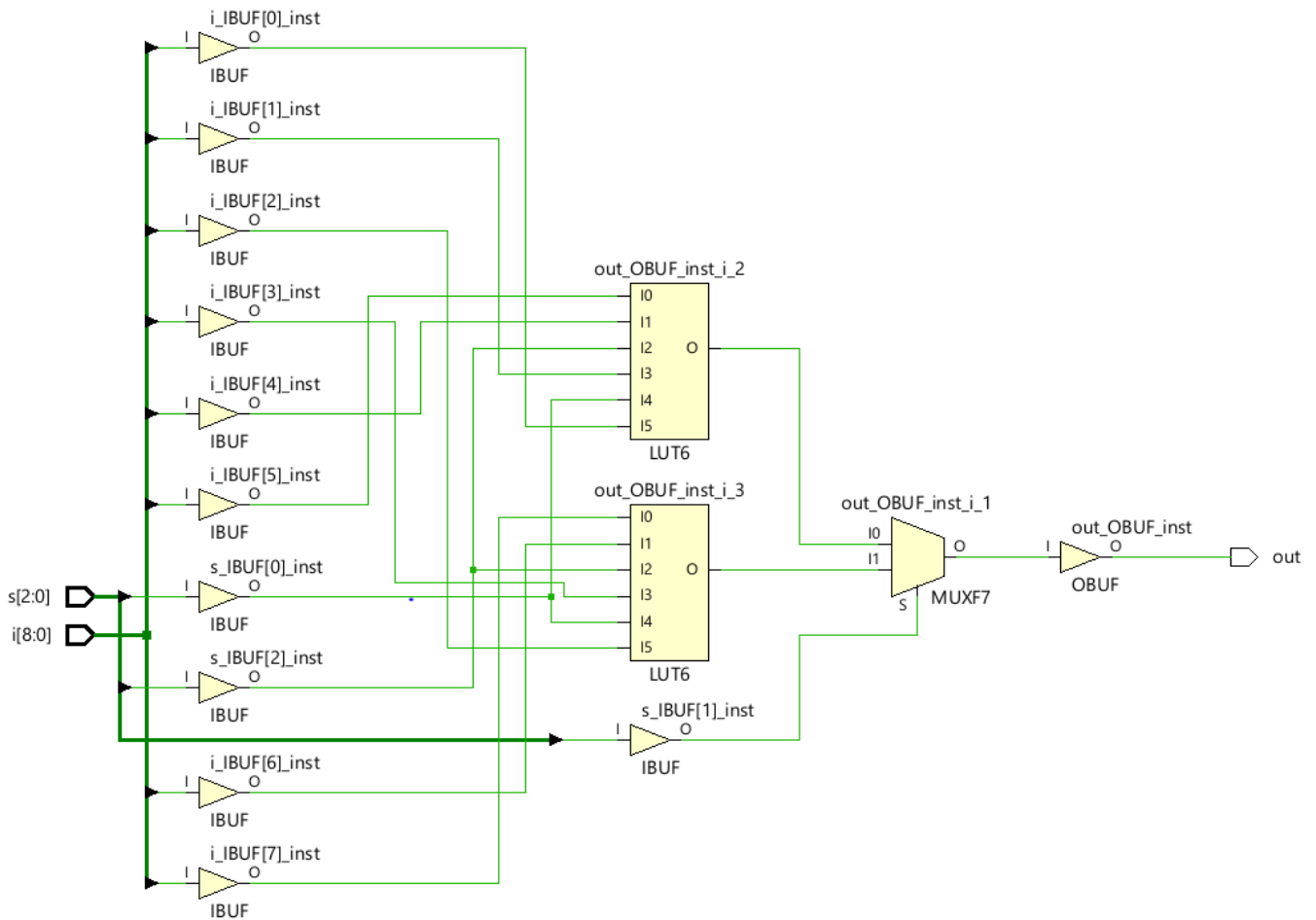

### 결과값 및 파형



### 분석 및 고찰

8to1 Mux는 8bit input을 3bit selection bit값에 따라 1bit output으로 연결한다.

input 값이 짝수비트마다 1로 설정하였는데, 파형을 보면 3bit s 값이 짝수일 때마다 1이 되는 것을 알 수 있다.

Schematic을 보면 LUT라는 게이트가 사용되는데 Look Up Table이라고 한다. 흔히 공부했던 진리표가 그대로 구현된 것이다.